

LAPORAN PRATIKUM
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL



Dosen Pengampu:
NOVRINDAH ALVI HASANAH,M.Kom





Disusun Oleh:
Rahmat Enomoto (230605110010)

PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAILK IBRAHIM MALANG


2024

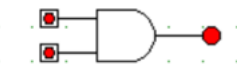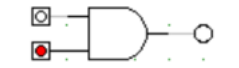
Gerbang Logika AND			
Input A	Input B	output	gambar
1	1	1	
1	0	0	
0	1	0	
0	0	0	

Gerbang Logika OR			
Input A	Input B	output	gambar
1	1	1	
1	0	1	
0	1	1	
0	0	0	

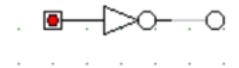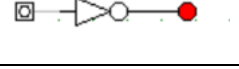Gerbang Logika NOT			
Input		output	gambar
1		0	
0		1	

Gerbang Logika XOR			
Input A	Input B	output	gambar
1	1	0	
1	0	1	
0	1	1	
0	0	0	

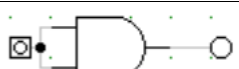Gerbang Logika AND			
Input		output	gambar
1		1	
0		0	

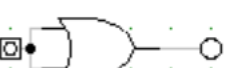Gerbang Logika OR			
Input		output	gambar
1		1	
0		0	

Gerbang Logika XOR			
Input		output	gambar
1		0	
0		0	

Kesimpulan Hasil percobaan:

- Gerbang logika AND menghasilkan output 1 Jika kedua input nya 1, jika salah satu atau kedua input nya 0 maka output nya 0
- Gerbang logika OR menghasilkan output 0 jika kedua inputnya 0, jika salah satu atau kedua inputnya 1 maka outputnya 1
- Gerbang logika NOT menghasilkan output 1 jika input 0, dan sebaliknya
- Gerbang logika XOR menghasilkan nilai 0 jika kedua inputnya sama, jika kedua inputnya berbeda maka hasilnya 1